

```
// half adder module using behavioral method
```

```
module HAbh(A,B,sum,Cout);
    input A,B;
    output reg sum,Cout;
    always @(A or B) begin
        if(A != B)
            begin
                sum = 1'b1;
            end
        else
            sum = 1'b0;
            if(A == 1'b1 && B == 1'b1)
                begin
                    Cout = 1'b1;
                end
            else
                Cout = 1'b0;
        end
    end
endmodule

module HAbh_tb();
    reg a, b;
    wire sum, cout;
    HAbh half(a,b,sum,cout);
    initial begin
        a = 0; b = 0;
        #1 a = 0; b = 1;
        #1 a = 1; b = 0;
        #1 a = 1; b = 1;
    end
    initial begin
        $monitor("%t | A = %d | B = %d | Sum = %d | Carry out = %d |", $time, a,
b, sum, cout);
    end
endmodule
```