
```
// half adder module
```

```
module halfAdder(A,B,sum,Cout);  
    input A,B;  
    output sum,Cout;  
    assign sum = A^B;  
    assign Cout = A&B;  
endmodule
```