

```
module fullAdder(A,B,Cin,S,Cout);  
    input A,B,Cin;  
    output S,Cout;  
    assign S = A^B^Cin;  
    assign Cout = A&B | (A^B)&Cin;  
endmodule
```